CHALMERS EXAMINATION/TENTAMEN

Course code/kurskod	Co						
EDA452	Grundläg	Grundläggande datortehnik					
Anonymous code Anonym kod		Examination date Tentamensdatum	Number of pages Antal blad	Grade Betyg			
EDA452-0005	-DLP	2023-04-03	5	5			

^{*} I confirm that I've no mobile or other similar electronic equipment available during the examination. Jag intygar att jag inte har mobiltelefon eller annan liknande elektronisk utrustning tillgänglig under eximinationen.


eximinati	onen.		
Solved task Behandlade No/nr	e uppgifter	Points per task Poäng på uppgiften	Observe: Areas with bold contour are to completed by the teacher. Anmärkning: Rutor inom bred kontur ifylles av lärare.
1	X	20	
2	X	0	
3	λ	6 -	
4	\	6	* .
5	X	869	
6		*	
7			i.
8		1 acr.	
9			
10		ч	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Bonus poäng			
Total examin points Summa poän på tentamen	ng	40	×

Anonym kod:	Poäng på uppgiften: (fylls i av lärare)	2//	Löpande sidnr:			
EDA452-0005-DLP		29	Uppgift nr 1			
Svarsblankett för del A						

D						SNIS	ankt	ett 10)I u	ei A			
Uppgift	inget rätt svars- alternativ 1)	inte de a	tta sva b	r aktu c	ellt. d	e	f	g	h		poäng	4	
1.1						×		1					-
1.2						X]]			
1.3							X						
1.4	X									0			
1.5			X										
	inget rätt svars- alternativ ¹⁾	a	b	c	d	e	f	g	h		poäng	4	
1.6								X		0			-
1.7							×			2			
1.8		×								2			
	inget rätt svars- alternativ ¹⁾	a	b	c	d	e	f				poäng	5	
1.9					X								
1.10					×								
	inget rätt svars- alternativ ¹⁾	a	b	c	d	e	f				poäng	7	
1.11		X						3					
1.12						×		322					
1.13							X	2					
						1		4					
	inget rätt svars- alternativ ¹⁾	a	b	c	d	e	f				poäng	4	
1.14						×		1		×			
1.15					X			2					

Anonym kod:	Poäng på uppgiften: (fylls i av lärare)	Löpande 2 sidnr:
EDA452-0005-DLP	\cup	Uppgift nr 2

Svarsblankett för uppgift 2

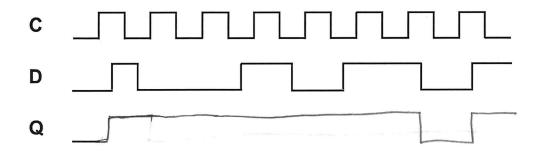

Anonym kod:

EDA452-0005-DLP

Poäng på uppgiften: (fylls i av lärare)

Löpande sidnr:

Uppgift nr 3

Svarsblankett för uppgift 3

$$J_2 =$$


$$J_2 = K_2 = K_2$$

$$J_1 =$$

$$K_1 =$$

$$K_0 =$$



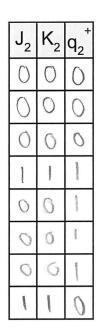

Rita tillståndsgrafen här:



Anonym kod:	Poäng på uppgiften:	Löpande / (
Thair	(fylls i av lärare)	sidnr:
EDA 452-0005-DLP		Uppgift nr 4

Svarsblankett för uppgift 4

Beskriv implementeringen av utförandefasen för instruktionen \mathbf{ORA} \mathbf{n} , \mathbf{X}

Till- stånd	Summa- term	RTN- beskrivning	Aktiva styrsignaler	Kommentarer
4	. /	MR(PC) > TA PC+1 > PC	MR, INCPC, LDTA	Spara Michto in i T.
5		$M(TA+X) \rightarrow T$	913, 912 MR, LDT	Spara Michto in iT.
6		TVA>R NZYTCC R7A, NF	DEA, f2, f1, LDR, LDCC 93, 92, 95	Bitvis or sport i R. Noch z till (C. V nollstilld, C offr
7		R7A, NF	OER, LDA	
	V \			
	-			
	1	1 1		
		2 =		
				,
			.*	